

Compte rendu correction TP1 – Full Adder

Clément Chombart

Note : 19,75/20

Très bien l'utilisation de la table de Karnaugh et le rappel du contexte avec l'explication de l'architecture du Full Adder.

Dans la simulation, c'est très bien d'avoir précisé que la vérification est faite à l'aide de la table de vérité. Bien également d'avoir donné des numéros aux tests « assert ».

Dans le testbench, le plus précis aurait été de séparer les tests automatiques de S et Cout. Cela permet d'identifier immédiatement lequel des deux n'a pas la valeur attendue (cela aide à raccourcir le temps de debug).

Il y a une erreur dans le commentaire de la question 4. Pour les entrées A=1, B=1 et Cin=0 les sorties valent S=0 et Cout=1 (et non Cout=0). Le test automatique est correct en revanche.

Excellente analyse des schématiques !